

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



数字部件实验二

基于 Verilog 和 FPGA 的基本单周期 CPU 设计

姓 名：王鑫伟

学 院：电子信息与电气工程学院

学 号：516030910041

班 级：F1603701

2018 年 12 月 6 日

一、实验目的


- 1. 理解计算机 5 大组成部分的协调工作原理，理解存储程序自动执行的原理。
- 2. 掌握运算器、存储器、控制器的设计和实现原理。重点掌握控制器设计原理和实现方法。
- 3. 掌握 I/O 端口的设计方法，理解 I/O 地址空间的设计方法。
- 4. 会通过设计 I/O 端口与外部设备进行信息交互。

二、实验内容

- 1. 采用 Verilog HDL 在 quartus II 中实现基本的具有 20 条 MIPS 指令的单周期 CPU 设计。
- 2. 利用实验提供的标准测试程序代码，完成仿真测试。
- 3. 采用 I/O 统一编址方式，即将输入输出的 I/O 地址空间，作为数据存取空间的一部分，实现 CPU 与外部设备的输入输出端口设计。实验中可采用高端地址。
- 4. 利用设计的 I/O 端口，通过 lw 指令，输入 DE2 实验板上的按键等输入设备信息。即将外部设备状态，读到 CPU 内部寄存器。
- 5. 利用设计的 I/O 端口，通过 sw 指令，输出对 DE2 实验板上的 LED 灯等输出设备的控制信号 (或数据信息)。即将对外部设备的控制数据，从 CPU 内部的寄存器，写入到外部设备的相应控制寄存器 (或可直接连接至外部设备的控制输入信号)。
- 6. 利用自己编写的程序代码，在自己设计的 CPU 上，实现对板载输入开关或按键的状态输入，并将判别或处理结果，利用板载 LED 灯或 7 段 LED 数码管显示出来。
- 7. 例如，将一路 4bit 二进制输入与另一路 4bit 二进制输入相加，利用两组分别 2 个 LED 数码管以 10 进制形式显示“被加数”和“加数”，另外一组 LED 数码管以 10 进制形式显示“和”等。(具体任务形式不做严格规定，同学可自由创意)。
- 8. 在实现 MIPS 基本 20 条指令的基础上，实现 Y86 相应的基本指令。
- 9. 在实验报告中，汇报自己的设计思想和方法；并以汇编语言的形式，提供以上两种指令集 (MIPS 和 Y86) 的应用功能的程序设计代码，并提供程序主要流程图。

三、实验设计

3.1 复习单周期 CPU 原理图

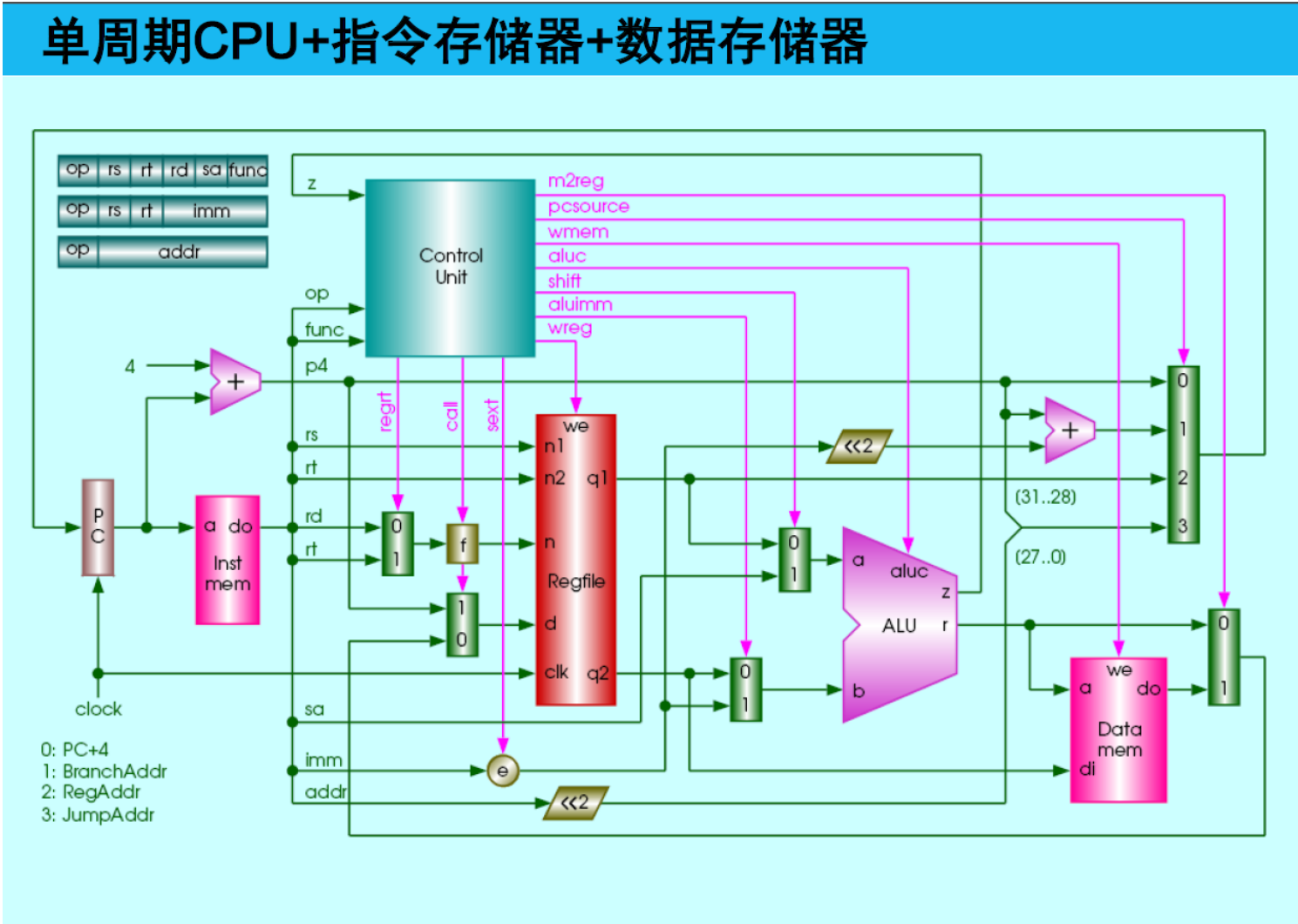

[图一] 单周期 CPU 逻辑示意图

3.2 通过真值表，补全 alu.v 和 sc_cu.v 文件

由于比较简单，后面也没怎么用到这两个文件，就不多赘述

```
1 module alu (a,b,aluc,s,z);
2     input [31:0] a,b;
3     input [3:0] aluc;
4     output [31:0] s;
5     output z;
6     reg [31:0] s;
7     reg z;
8     always @ (a or b or aluc)
9     begin
10         casex (aluc)
11             4'bx000: s <= a + b; //x000 ADD
12             4'bx100: s <= a - b; //x100 SUB
13             4'bx001: s <= a & b; //x001 AND
14             4'bx101: s <= a | b; //x101 OR
15             4'bx010: s <= a ^ b; //x010 XOR
16             4'bx110: s <= (b) << 32'd16; //x110 LUI: imm << 16bit
17             4'b0011: s <= (b) << (a); //0011 SLL: rd <- (rt << sa)
18             4'b0111: s <= (b) >> (a); //0111 SRL: rd <- (rt >> sa) (logical)
19             4'b1111: s <= $signed(b) >>> a; //1111 SRA: rd <- (rt >> sa) (arithmetic)
20             default: s <= 0;
21         endcase
22         if (s == 0 ) z = 1;
23         else z = 0;
24     end
25 endmodule
```

[图二] alu.v 补全代码

```
14 // please complete the deleted code.
15
16 wire i_and = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
17             func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //100100
18 wire i_or = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
19            func[2] & ~func[1] & func[0]; //100101
20
21 wire i_xor = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
22            func[2] & func[1] & ~func[0]; //100110
23 wire i_sll = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
24            ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //000000
25 wire i_srl = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
26            ~func[2] & func[1] & ~func[0]; //000010
27 wire i_sra = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
28            ~func[2] & func[1] & func[0]; //000011
29 wire i_jr = r_type & ~func[5] & ~func[4] & func[3] &
30            ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //001000
31
32 // complete by yourself.
33 wire i_ori = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; //001101
34 wire i_xori = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & ~op[0]; //001110
35 wire i_lw = op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //100011
36 wire i_sw = op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //101011
37 wire i_beq = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //000100
38 wire i_bne = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; //000101
39 wire i_lui = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & op[0]; //001111
40 wire i_j = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & ~op[0]; //000010
41 wire i_jal = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; //000011
42
43 // complete by yourself.
44 assign aluc[3] = i_sra;
45 assign aluc[2] = i_sub | i_or | i_srl | i_sra | i_ori | i_lui;
46 assign aluc[1] = i_xor | i_sll | i_srl | i_sra | i_xori | i_beq | i_bne | i_lui;
47 assign aluc[0] = i_and | i_or | i_sll | i_srl | i_sra | i_andi | i_ori;
48 assign shift = i_sll | i_srl | i_sra ;
49
50 // complete by yourself.
51 assign aluimm = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_lui | i_sw;
52 assign sext = i_addi | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne;
53 assign wmem = i_sw;
54 assign m2reg = i_lw;
55 assign regrt = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_lui;
56 assign jal = i_jal;
```

[图三] sc_cu.v 补全代码

3.3 修改顶层设计 sc_computer.v 文件

按照我的想法，我希望这次的输出仍然用 7 段数码管，3 个都要用上，所以在 sc_computer.v 中添加了 output 端口 out_port2，相应的 sc_datamem.v 也做适应性修改

```
36 sc_cpu cpu (clock,resetn,inst,memout,pc,wmem,aluout,data); // CPU module.
37 sc_instmem imem (pc,inst,clock,mem_clk,imem_clk); // instruction memory.
38 sc_datamem dmem (aluout,data,memout,wmem,clock,mem_clk,dmem_clk, clrn,
39 out_port0, out_port1, out_port2, in_port0, in_port1, mem_dataout, io_read_data); // data memory.
40
41
```

[图四] sc_computer.v 函数调用参数修改

3.4 设计 IO 输入输出接口文件

由于实验 2.3 中提供的 io_input_reg 和 io_output_reg 不太会用，就写了跟 DE1-SoC 板子对接的两个模块，从 sw 接收输入，从数字管输出。秒表实验的 sevenseg 就直接用了

```
1 module io_to_in_port (sw4,sw3,sw2,sw1,sw0,in_port);
2   input sw0,sw1,sw2,sw3,sw4;
3   output [31:0] in_port;
4
5   assign in_port[0] = sw0;
6   assign in_port[1] = sw1;
7   assign in_port[2] = sw2;
8   assign in_port[3] = sw3;
9   assign in_port[4] = sw4;
10
11 endmodule

1 module out_seg(in,out1,out0);
2   input [31:0] in;
3   output [6:0] out1,out0;
4
5   reg [3:0] num1,num0;
6
7   sevenseg display_1( num1, out1 );
8   sevenseg display_0( num0, out0 );
9
10  always @ (in)
11  begin
12      num1 = ( in / 10 ) % 10;    //十位
13      num0 = in % 10;            //个位
14  end
15 endmodule

1 module sevenseg ( data, ledsegments);
2   input [3:0] data;
3
4   output ledsegments;
5   reg [6:0] ledsegments;
6
7   always @ (*)
8   case(data)
9       //gfe_dcba // 7 段 LED数码管的位段编号
10      //654_3210 // DE1-SOC板上的信号位编号
11      0: ledsegments = 7'b100_0000;
12      1: ledsegments = 7'b111_1001;
13      2: ledsegments = 7'b010_0100;
14      3: ledsegments = 7'b011_0000;
15      4: ledsegments = 7'b001_1001;
16      5: ledsegments = 7'b001_0010;
17      6: ledsegments = 7'b000_0010;
18      7: ledsegments = 7'b111_1000;
19      8: ledsegments = 7'b000_0000;
20      9: ledsegments = 7'b001_0000;
21      default: ledsegments = 7'b111_1111; //其他值时全灭。
22  endcase
23 endmodule
```

[图五] 输入/输出接口辅助代码

3.5 设计时钟输入 clock.v

实验书上解释的挺清楚的，这个实验需要两个时钟信号 clk 和 mem_clk，通过简单的逻辑~运算实现

【问题 2】 单周期 CPU 设计实验中除了一个基本的 clock 时钟信号外，为什么还设计有一个 2 倍频于 clock 信号、标记为 mem_clk 的时钟信号？

【解答】 这是每个指令周期内，对各逻辑功能部件的工作时间顺序进行控制的需要。

从单周期 CPU 的设计原理上，如果指令 ROM 和数据 RAM 都为异步器件，即只要收到地址就开始送出数据，则在实现中只需要一个 clock 时钟信号控制 PC 的变化、以及整条指令的执行时间（机器周期）就够了。

但在 DE1-SOC 实验板上 Altera 的 Cyclone V 系列 FPGA 器件中，只提供同步 ROM 和同步 RAM 宏模块。在【问题 1】的解答中所建立的同步 ROM 和同步 RAM，其读写时序如图 1-13 和图 1-14 所示。

考察图 2-1-13 所示同步读时序，当同步 ROM 或 RAM 接收到数据地址时，不同于异步器件在经过一段组合电路的反应延迟后送出数据，同步器件需要等到同步时钟信号 clock 上升沿时才真正送出数据（这就可以使延迟时间不尽相同的多个器件在输出级达成一致）。

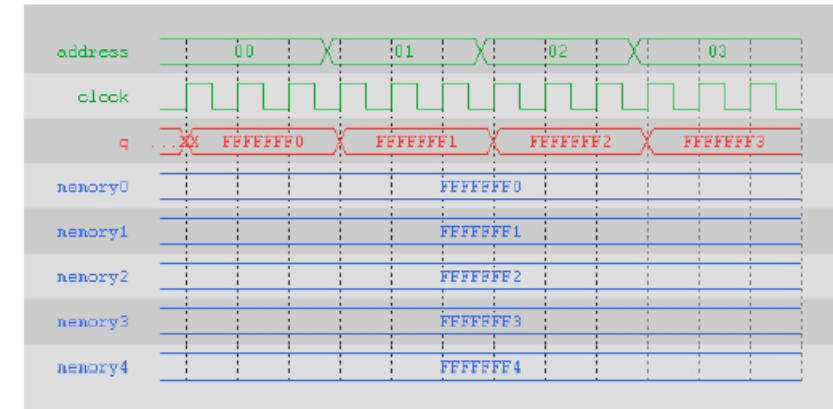



图 2-1-13. 同步 ROM 和同步 RAM 的“读”操作工作时序

[图六] 实验指导书关于两个时钟的解释


```
1 module clock(clk, cpu_clk, mem_clk);
2
3     input        clk;
4     output       cpu_clk, mem_clk;
5     reg          cpu_clk;
6
7     assign       mem_clk = clk;
8     initial
9     begin
10         cpu_clk <= 0;
11     end
12
13     always @(posedge clk)
14     begin
15         cpu_clk <= ~cpu_clk;
16     end
17
18 endmodule
```

[图七] clock.v 代码

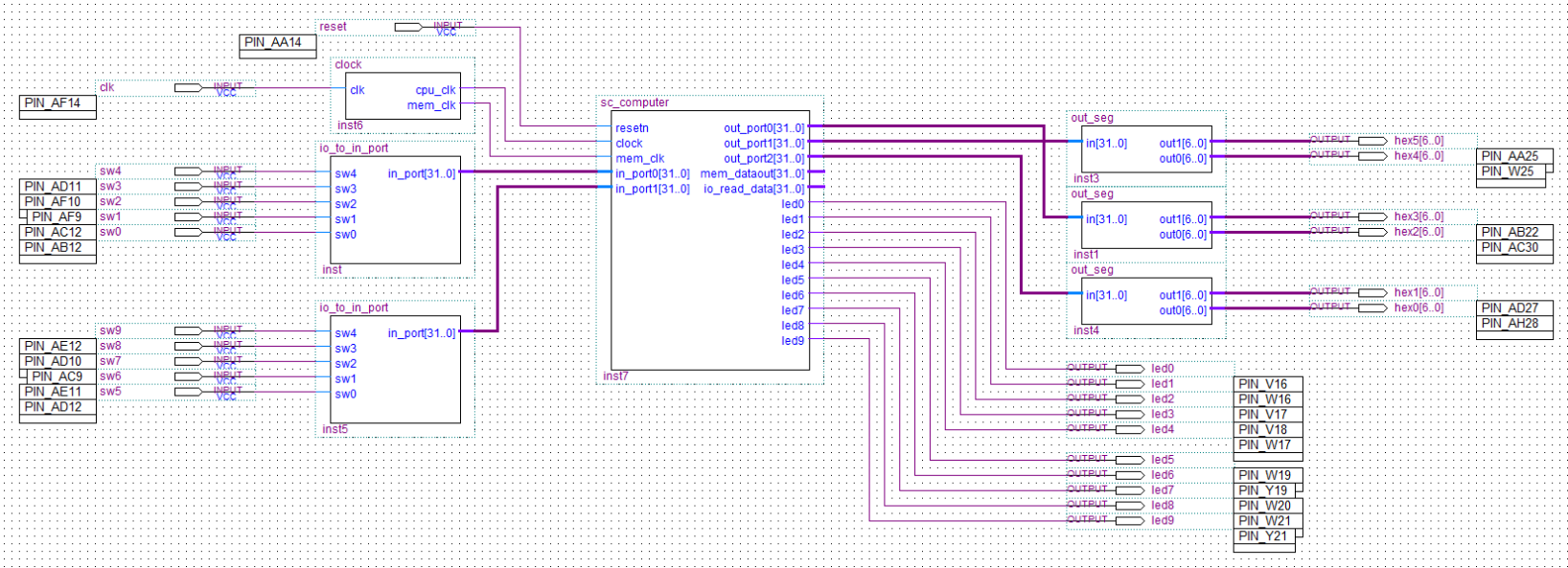3.6 绘制 sc_computer.bdf 顶层模块接线图，在 pin planner 中完成 pin 脚分配



[图八] sc_computer.bdf 接线图


3.7 Modelsim 仿真

为了能够验证 modelsim 仿真结果的正确性，用了实验 2.3 中给的 mif 文件，并把自己的仿真结果和实验书中给出的结果对比，截取的是 pc 从 0x24 到 0x34 的部分，完全一致


(5) 针对 I/O 端口的一段测试例程代码：(sc_instmem_02.mif)

```
DEPTH = 64; % Memory depth and width are required %
WIDTH = 32; % Enter a decimal number %
ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
DATA_RADIX = HEX; % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
% otherwise specified, radices = HEX %
CONTENT
BEGIN

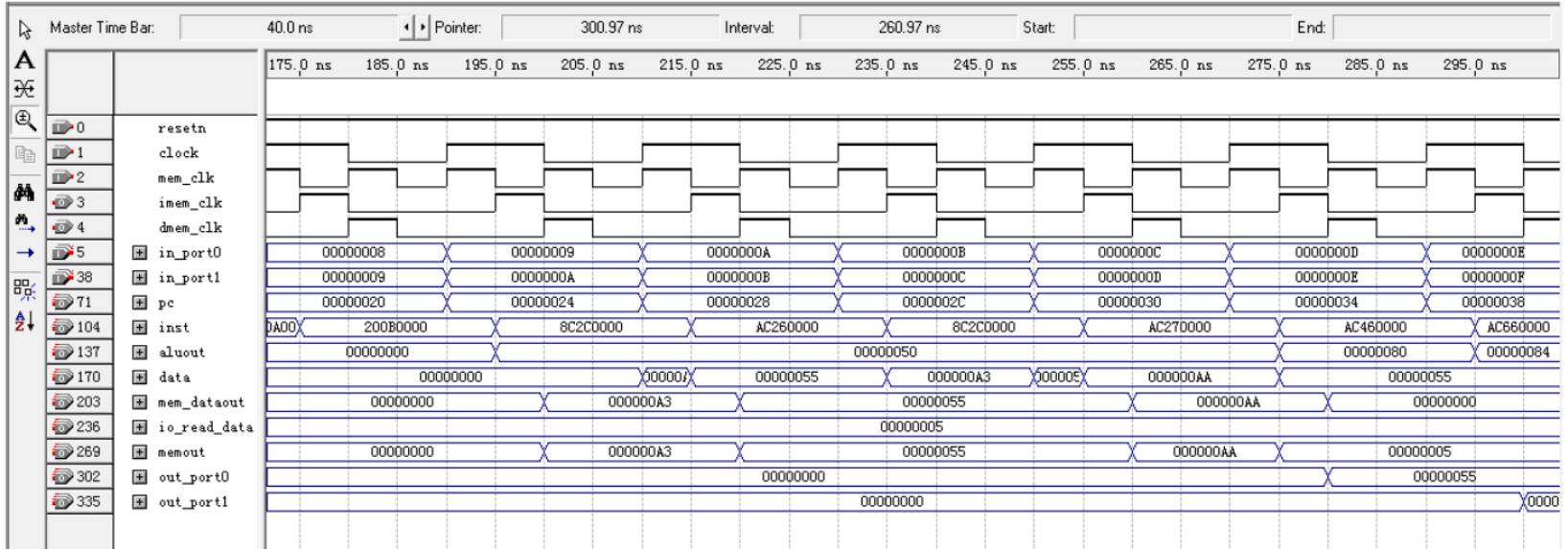0 : 20010050; % (00) main:    addi $1, $0, 01010000b    # address 50h    %
1 : 20020080; % (04)         addi $2, $0, 10000000b    # address 80h    %
2 : 20030084; % (08)         addi $3, $0, 10000100b    # address 84h    %
3 : 200400c0; % (0c)         addi $4, $0, 11000000b    # address c0h    %
4 : 200500c4; % (10)         addi $5, $0, 11000100b    # address c4h    %
5 : 20060055; % (14)         addi $6, $0, 01010101b    # data    55h    %
6 : 200700aa; % (18)         addi $7, $0, 10101010b    # data    aah    %
7 : 200a0000; % (1c) loop:   addi $10,$0, 0            # r10 = 0        %
8 : 200b0000; % (20)         addi $11,$0, 0            # r11 =
```



[图九] Modelsim 仿真所用代码（部分）及期望结果

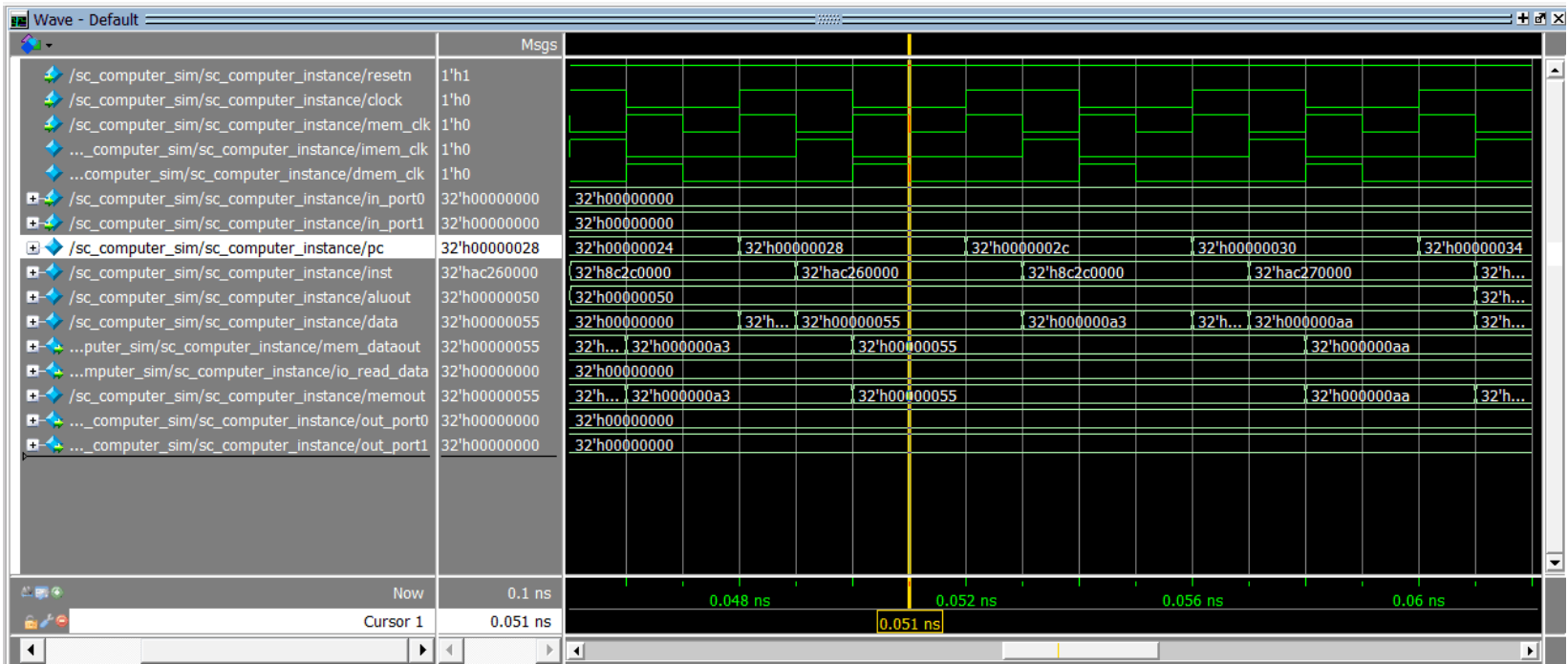

[图十] Modelsim 仿真实际结果

3.8 编写测试代码并用 MIPS_Compiler 中的 exe 编码


测试代码的意思就是从两个输入端口（5 根开关代表一个输入数）读取两个数（10 进制，最大 31），并将加法计算过程显示到数字管上。生成的两个 mif 文件直接替换掉原先的

```
sc_instmem.mif
1 DEPTH = 16;          % Memory depth and width are required %
2 WIDTH = 32;          % Enter a decimal number %
3 ADDRESS_RADIX = HEX; % Address and value radices are optional %
4 DATA_RADIX = HEX;   % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %
5                       % otherwise specified, radices = HEX %
6 CONTENT
7 BEGIN
8 [0..F] : 00000000;    % Range--Every address from 0 to 1F = 00000000 %
9
10 1 : 3c000000;         % (04)      lui $0, 0           # %
11 2 : 20010080;         % (08)      addi $1, $0, 0x80      # %
12 3 : 20020084;         % (0c)      addi $2, $0, 0x84      # %
13 4 : 20030088;         % (10)      addi $3, $0, 0x88      # %
14 5 : 200400c0;         % (14)      addi $4, $0, 0xc0      # %
15 6 : 200500c4;         % (18)      addi $5, $0, 0xc4      # %
16 8 : 8c860000;         % (20)      lw $6, 0($4)          # %
17 9 : 8ca70000;         % (24)      lw $7, 0($5)          # %
18 A : 00c74020;         % (28)      add $8, $6, $7          # %
19 B : ac260000;         % (2c)      sw $6, 0($1)          # %
20 C : ac470000;         % (30)      sw $7, 0($2)          # %
21 D : ac680000;         % (34)      sw $8, 0($3)          # %
22 E : 08000007;         % (38)      j body              # %
23 END ;
```

[图十一] 经过编译生成的 sc_instmem.mif 测试代码

3.9 将程序烧写到 DE1-SoC FPGA 实验板

前两个数是加数和被加数，第三个数是结果。扳动的开关 LED 灯会亮

 


[图十二] DE1-SoC 实验板结果示意图

四、实验中遇到的问题

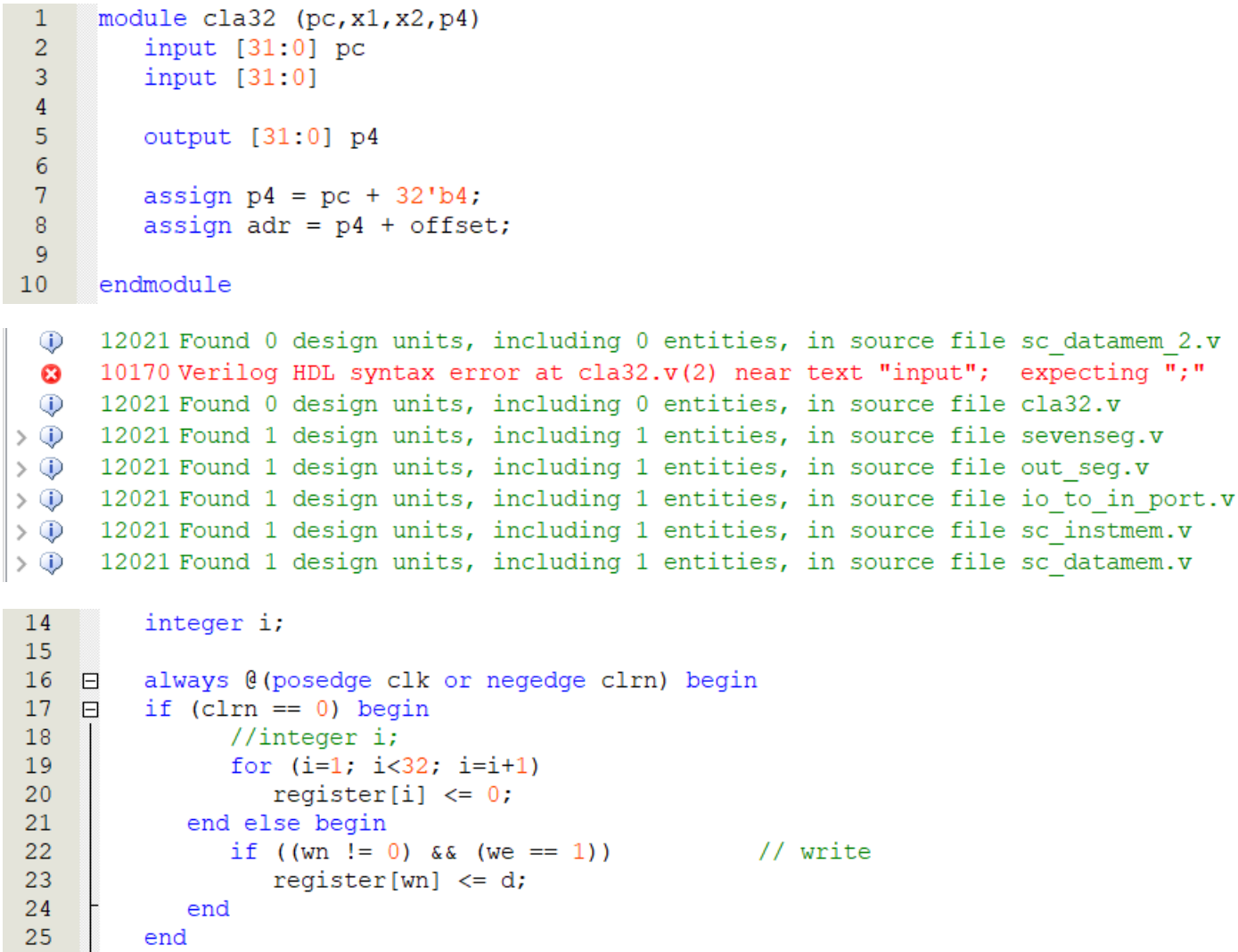4.1. 编译错误


群文件提供的部分文件是过不了编译的，比较典型的就是 cla32.v 文件，由于在本次实验中并没有用到这个文件，我直接将其注释掉了；另一个是在 regfile.v 中，报了“不能在匿名块声明变量”的错，应该吧 integer i 移到外面去。还有一些自己漏分号之类的小问题。



[图十三] cla32.v 和 regfile.v 的编译错误

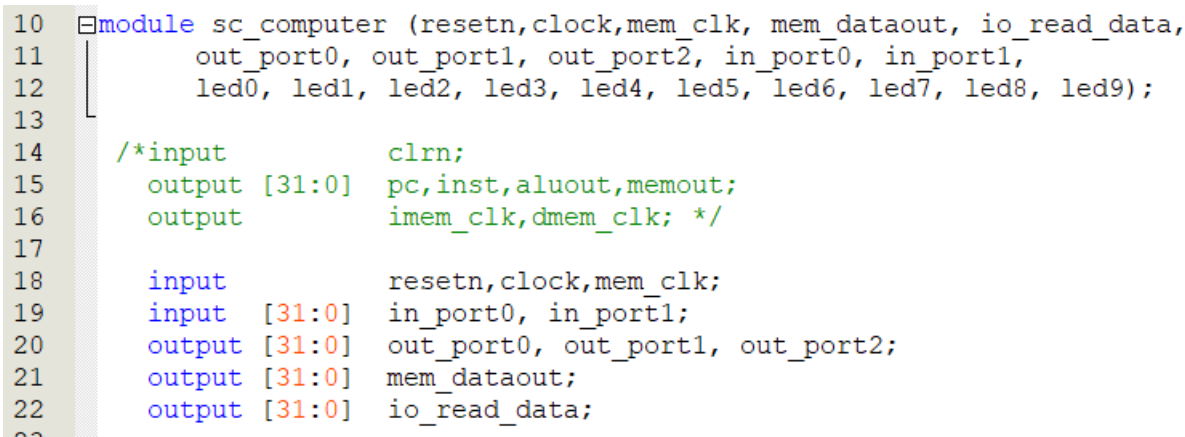4.2. pin 脚过度使用导致不够

在最初给的文件中，sc_computer.v 的 input 和 output 端口很多，导致了 pin 脚不够的问题（大约用掉了 320+ 的 pin 脚，而 DE1-SoC 没有那么多端口），查阅实验指导书发现许多标黄的 port 是可以删除的，这个问题就解决了。最后用了 200 个 pin 脚左右



顶层代码：

```
module sc_computer ( resetn, clock, mem_clk, pc, inst, aluout, memout, imem_clk, dmem_clk);
// 定义顶层模块 sc_computer，作为工程文件的顶层入口，如图 1-1 建立工程时指定。
input resetn, clock, mem_clk;
// 定义整个计算机 module 和外界交互的输入信号，包括复位信号 resetn、时钟信号 clock、
// 以及一个频率是 clock 两倍的 mem_clk 信号。注：resetn 是低电平（neg）有效信号。
// 这些信号都可以用作仿真验证时的输出观察信号。
output [31:0] pc, inst, aluout, memout;
// 模块用于仿真输出的观察信号。缺省为 wire 型。
output imem_clk, dmem_clk;
// 模块用于仿真输出的观察信号，用于观察验证指令 ROM 和数据 RAM 的读写时序。
wire [31:0] data; // 模块间互联传递数据或控制信息的信号线。
wire wmem; // 模块间互联传递数据或控制信息的信号线。
sc_cpu cpu (clock, resetn, inst, memout, pc, wmem, aluout, data); // CPU module.
// 实例化了一个 CPU 模块，其内部又包含运算器 ALU 模块、控制器 CU 模块等。
```

注：以上 module 中黄色标记的信号，是使用老版本 quartusII 直接进行仿真时需要外引的信号（历史原因），使用 ModelSim 时就不需要了。


[图十四] sc_computer.v 中端口过多导致的 pin 脚不足问题

4.3. Modelsim 破解

因为下的 Modelsim 不是学生版是 SE 版本的，就找教程破解了一下。
大概就是补足了 LICENSE.TXT 文件，配置了一下环境变量。网上都有。

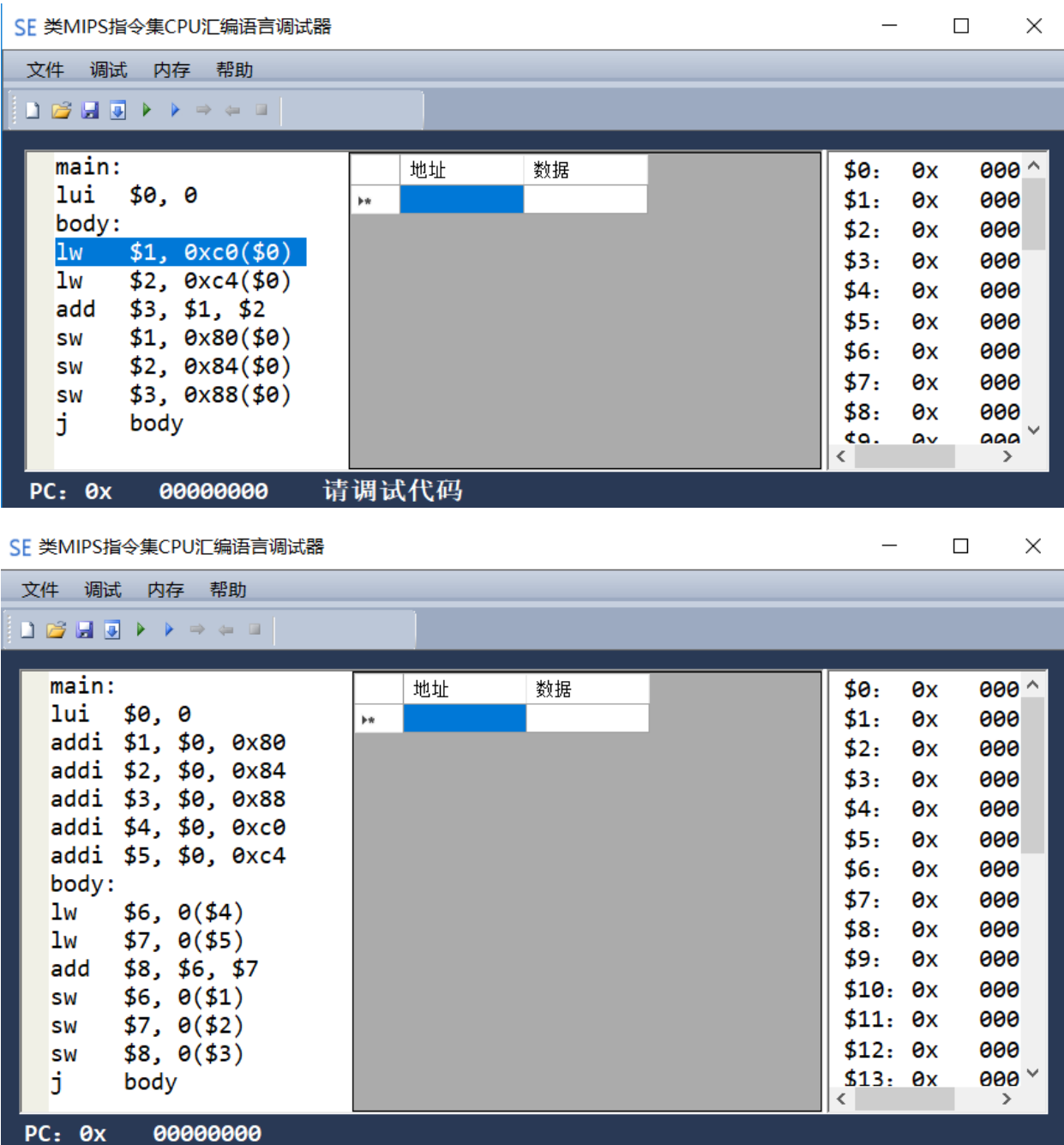4.4. MIPS 汇编语法错误

在自己用 MIPS 写简单的汇编生成 instmem.mif 和 datamem.mif 测试文件的时候出过这样的问题。0xc0/0xc4 是输入端口，0x80/0x84/0x88 是输出端口，实际上现在我也不知道为什么不能这样写，而先 addi 后再 lw 就能正确。




[图十五] MIPS 指令生成汇编错误示意图

4.5. 实验上扳动无反应，数字管一直显示为 0

这个错误出在我的 sc_computer.v 把 clrn 作为 input 输入，却没有实际上的输入。解决办法是将 clrn 声明为 wire，直接将 resetn 值赋给 clrn，反正也是一个时钟信号。现在实验板就可以使用了

```
34
35 assign clrn = resetn;
36
```

 

[图十六] 未赋值 clrn 引起实验板错误示意图

五、实验感想

这个实验实际上还是挺难的。尽管上课我都听懂了，单周期那张图的逻辑我也能不怎么费力的理顺，尽管代码量很小，算来算去就是对着真值表抄一抄，但是一开始会比较迷茫，不知道该做什么。一开始的很长一段时间我想不清“要呈现出什么样的效果”，秒表实验的时候我很清楚我要用数字管和按钮做出怎么样的效果，但在单周期 CPU 里我花了一段时间来弄明白这个问题，也反映出来 IO 这一块我学的不是很扎实，后来经过同学的帮助和老师上课的讲解总算是弄明白了，做出了可视化的想要的结果。

Modelsim 确实是很好用的，至少在仿真过后对于代码的逻辑都不用再特别担心了，之后都在考虑一些输入输出接口的问题，而有些同学在后期还要返工代码，实际上 verilog 的代码读起来稍微有点头疼，省去了返工代码的时间也是很好的一件事吧。

最近比较忙，这个实验也拖了一段时间才完成，最后能顺利完成，还是非常感谢同学助教和老师的帮助！